

Vincent Han  
EE 4301  
Homework 2

2.37


a. `assign #10 F = (C == 0)? ((D == 0)? ~A:B): ((D == 0)? ~B:0);`

b. `always@(*)`  
`begin`  
    `if(C == 0) && (D == 0)`  
        `#10 F = ~A;`  
    `else if(C == 0 && D == 1)`  
        `#10 F = B;`  
    `else if(C == 1 && D == 0)`  
        `#10 F = ~B;`  
    `else`  
        `#10 F = 0;`  
`end`

c. `always@(*)`  
`begin`  
    `case(sel)`  
        `0: #10 F = ~A;`  
        `1: #10 F = B;`  
        `2: #10 F = ~B;`  
        `3: #10 F = 0;`  
    `endcase`  
`end`

2.50

a.

 

b.

Present State	Next State		X = 0		X = 1	
	X = 0	X = 1	Z1	Z2	Z1	Z2
S0	S0	S1	1	0	0	0
S1	S1	S2	0	1	0	1
S2	S2	S3	0	1	0	1
S3	S0	S1	0	0	1	0

2.60

```


module decode(A, B, C, Y):
    input A, B, C;
    output [7:0] Y;
    wire [2:0] index;
    reg[7:0] ROM[0:7];

    initial begin:
        ROM[0] = 8'b0000_0001;
        ROM[1] = 8'b0000_0010;
        ROM[2] = 8'b0000_0100;
        ROM[3] = 8'b0000_1000;
        ROM[4] = 8'b0001_0000;
        ROM[5] = 8'b0010_0000;
        ROM[6] = 8'b0100_0000;
        ROM[7] = 8'b1000_0000;
    end
    assign index = {A, B, C}
    assign Y = ROM[index]

endmodule
  
```

3.3

a.

 

Q1	Q0	X	D1	D0	Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1

b.

```
module decode(A, CLK, Z):
    input X, CLK;
    output reg Z;
    reg[2:0] index;
    reg[2:0] ROM[0:7];
    reg[2:0] ROMValue;
    reg[1:0] Q, Qplus

    initial begin:
        ROM[0] = 3'b000;
        ROM[1] = 3'b011;
        ROM[2] = 3'b101;
        ROM[3] = 3'b110;
        ROM[4] = 3'b011;
        ROM[5] = 3'b110;
        ROM[6] = 3'b110;
        ROM[7] = 3'b101;
    end

    always@(Q, X) begin:
        index = {Q, X};
        ROMValue = ROM[index];
        Qplus = ROMValue[2:1];
        Z = ROMValue[0];
    end

    always@(negEdge CLK) begin
        Q <= Qplus
    end

endmodule
```