

4.5

a.

```
module partA(L, Ad, CLK, Y, CI, Ac, CO);

input L, Ad, CLK, Y, CI;
input Ac;

output CO;

reg tempAcc;
wire S;

assign S = Ac ^ Y ^ CI;
assign CO = (Ac & Y) | (Ac & CI) | (Y & CI);
assign Ac = tempAcc;

initial begin
    tempAcc <= 1'b0;
end

always @(posedge CLK)

begin
    if(L == 1'b1)
        tempAcc <= Y;
    if(Ad == 1'b1)
        tempAcc <= S;
end

endmodule
```

b.

```
module partASub(Ld, Su, CLK, B, AC);  
  
    input Ld, Su, CLK;  
    input [3:0] B;  
  
    output [3:0] AC;  
  
    wire [4:1] C;  
    wire [3:0] Bin;  
  
    assign Bin = (Su == 1'b1)? (~B) : B;  
  
    partA S0(Ld, Su, CLK, Bin[0], C[4], AC[0], C[1]);  
    partA S1(Ld, Su, CLK, Bin[1], C[1], AC[1], C[2]);  
    partA S2(Ld, Su, CLK, Bin[2], C[2], AC[2], C[3]);  
    partA S3(Ld, Su, CLK, Bin[3], C[3], AC[3], C[4]);  
  
endmodule
```