

EE 4301-Homework due Friday June 28th at 4:30 pm

Chapter 2 2.37, 2.50, 2.60

Chapter 3 3.3

Solution

2.37)

a) assign #10 F = (C==0)? ((D==0)? ~A:B): ((D==0)?~B:0);

b)

always@(*)

begin

```
    if(C == 0 && D ==0)
        #10 F = ~A;
    else if (C==0 &&D==1)
        #10 F = B;
    else if (C==1 && D==0)
        #10 F = ~B;
    else
        #10 F =0;
```

end

c)


always@(*)

begin

```
    case(sel)
        0: #10 F = ~A;
        1: #10 F = B;
        2: #10 F = ~B;
        3: #10 F =0;
    endcase
```

end

2.50 a)

 

b)

Present state	Next state		X =0		X =1	
	X=0	X=1	Z1	Z2	Z1	Z2
S0	S0	S1	1	0	0	0
S1	S1	S2	0	1	0	1
S2	S2	S3	0	1	0	1
S3	S0	S1	0	0	1	0

2.60

module decoder (A,B,C,Y):

input A,B,C;

output [7:0] Y;

wire [2:0] index;

reg[7:0] ROM[0:7];

initial begin

ROM[0] = 8'b0000_0001;

ROM[1] = 8'b0000_0010;

ROM[2] = 8'b0000_0100;

ROM[3] = 8'b0000_1000;

ROM[4] = 8'b0001_0000;

ROM[5] = 8'b0010_0000;

ROM[6] = 8'b0100_0000;

ROM[7] = 8'b1000_0000;


end

assign index = {A,B,C}

assign Y= ROM[index]

endmodule

3.3

 

Q1	Q0	X	D1	D0	Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1

b)

module decoder (A,clk,Z,):

input X, clk;

output reg Z ;

reg [2:0] index;

reg[2:0] ROM[0:7];

reg [2:0] ROMValue;

reg [1:0] Q,Qplus;

initial begin

ROM[0] = 3'b000;

ROM[1] = 3'b011;

ROM[2] = 3'b101;

ROM[3] = 3'b110

ROM[4] = 3'b011;

ROM[5] = 3'b110;

ROM[6] = 3'b110;

ROM[7] = 3'b101;

End

always@(Q,X) begin

index = {Q,X};

ROMValue = ROM[index];

Qplus = ROMValue[2:1];

Z = ROMValue[0];

End

always@(negedge clk) begin

Q<=Qplus

end

endmodule